

Laboratório de Sistemas Digitais

Aula Teórico-Prática 5

Ano Letivo 2022/23

Modelação em VHDL de registos e
módulos combinatórios de
deslocamento

Conteúdo

- Modelação em VHDL
 - Registos de deslocamento
 - Módulos combinatórios de deslocamento (*shifters*)

Operações de Deslocamento

Lógico = aritmético →

Deslocamento	Operando	Resultado (deslocam. de 1 bit)	Resultado (deslocam. de 2 bits)
À esquerda lógico ou aritmético (introduz 0's)	0100	1000	0000
	0101	1010	0100
À direita lógico (introduz 0's)	0011	0001	0000
	1011	0101	0010
À direita aritmético (preserva o sinal)	0011	0001	0000
	1011	1101	1110

Aplicações típicas:

Conversão de dados paralelo ↔ série em sistemas computacionais de/para as interfaces Ethernet, SATA, PCIe, etc.

Algoritmos de deteção e correção de erros em sistemas de comunicação, etc.

Abordagens / implementações típicas:

- Iterativa (registo de deslocamento – c/clock)
- Paralela (combinatória - *barrel shifter*)

Deslocar i bits à esq. $\Leftrightarrow \times 2^i$
Deslocar i bits à direita $\Leftrightarrow \div 2^i$


Divisão por 2 (sai mais "basta" ou não?)
Deslocamento aritmético (direita)



Interface e Estrutura de um Registro de Deslocamento


Registro de Deslocamento para a Direita

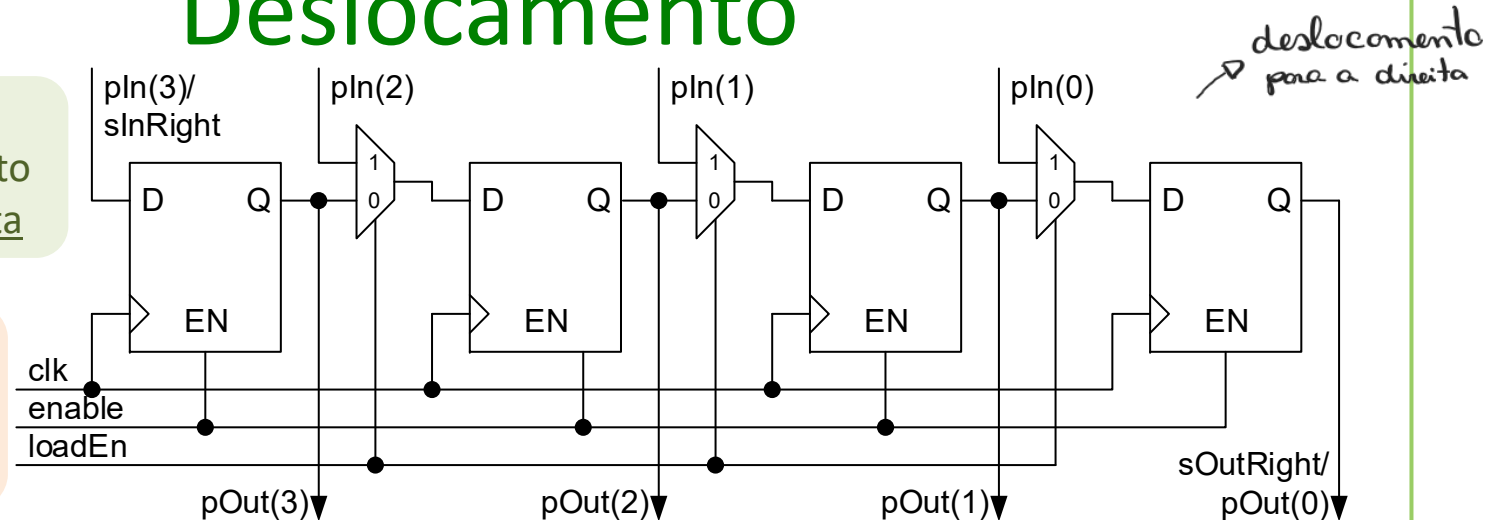Qual a função de cada sinal de controlo e sincronização?




Registro de Deslocamento para a Esquerda

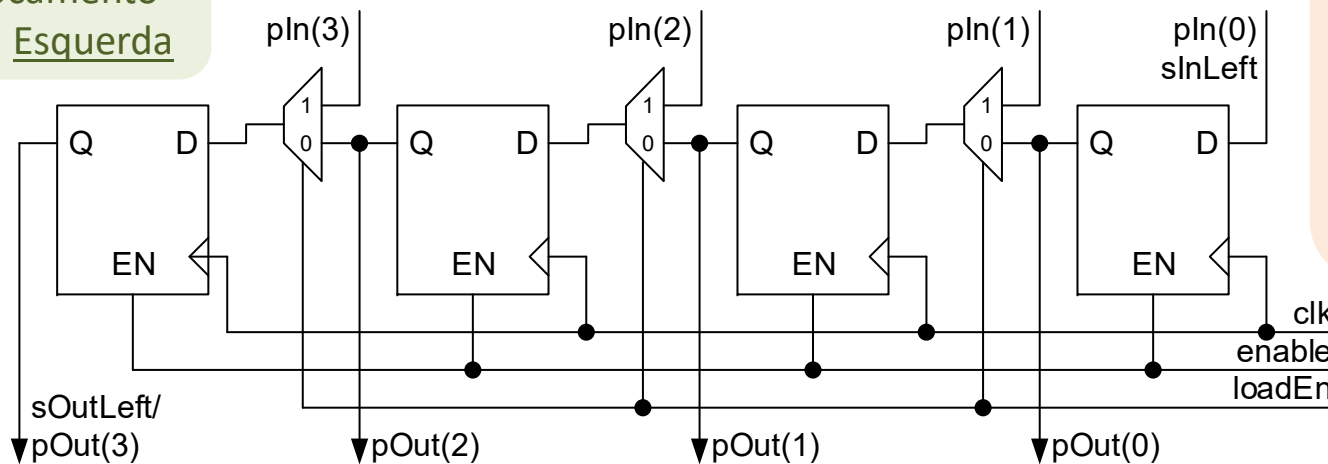Na maior parte dos casos são necessárias apenas algumas destas entradas/saídas série/paralelas



deslocamento para a esquerda⁴

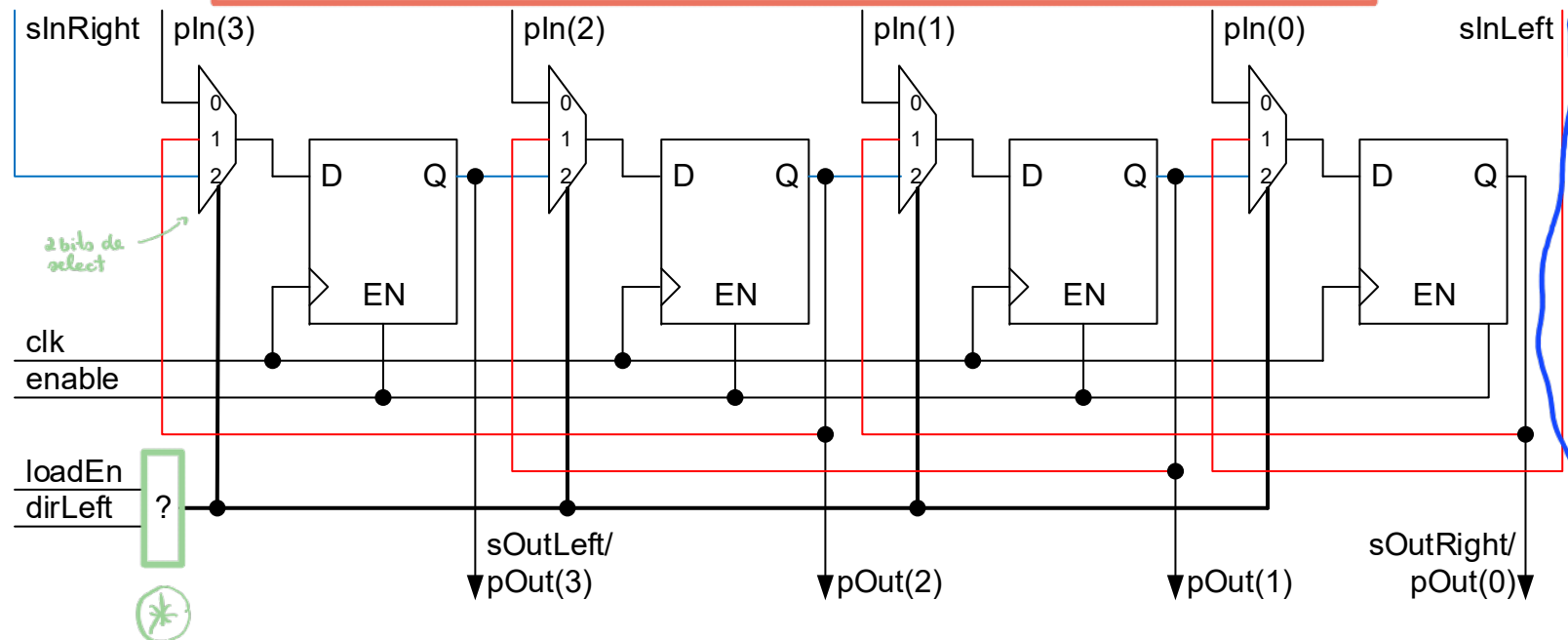Interface e Estrutura de um Registro de Deslocamento Bidirecional



enable	loadEn	dirLeft	Operação
0	-	-	Nenhuma (registro inalterado)
1	1	-	Carregamento paralelo
1	0	1	Deslocamento p/ a esquerda
1	0	0	Deslocamento p/ a direita

Determine a função lógica de cada sinal de seleção dos multiplexadores em função das entradas "loadEn" e "dirLeft"



loadEn	dirLeft	S ₁	S ₀
1	x	0	0
0	0	1	0
0	1	0	1

$$S_1 = \overline{\text{loadEn}} \cdot \overline{\text{dirLeft}}$$

$$S_0 = \overline{\text{loadEn}} \cdot \text{dirLeft}$$

Exemplo de Registo de Deslocamento


```
library IEEE;
use IEEE.STD_LOGIC_1164.all;

entity ShiftReg is
    port (clk      : in  std_logic;
          loadEn   : in  std_logic;
          dataIn    : in  std_logic_vector(7 downto 0);
          dirLeft   : in  std_logic;
          dataOut   : out std_logic_vector(7 downto 0));
end ShiftReg;
```

```
architecture Behavioral of ShiftReg is
    signal s_shiftReg : std_logic_vector(7 downto 0);
begin
    process (clk)
    begin
        if (rising_edge(clk)) then
            if (loadEn = '1') then
                s_shiftReg <= dataIn;
            elsif (dirLeft = '1') then
                s_shiftReg <= s_shiftReg(6 downto 0) & '0';
            else
                s_shiftReg <= '0' & s_shiftReg(7 downto 1);
            end if;
        end if;
    end process;

    dataOut <= s_shiftReg;
end Behavioral;
```

 Exemplo com carregamento paralelo de uma "palavra" e o seu deslocamento bit-a-bit de forma síncrona com o *clock*



loadEn	dirLeft	Operação
1	-	Carregamento paralelo
0	1	Deslocamento p/ a esquerda
0	0	Deslocamento p/ a direita

Como realizar um deslocamento aritmético para a direita?
(ex. 1010 >> 1 = 1101)
Como realizar rotações?


Se fosse aritmético:

$s_shiftReg \leftarrow s_shiftReg(6 \text{ downto } 0) \& s_shiftReg(7);$

$s_shiftReg \leftarrow s_shiftReg(0) \& s_shiftReg(7 \text{ downto } 1);$


Simulação do Registo de Deslocamento

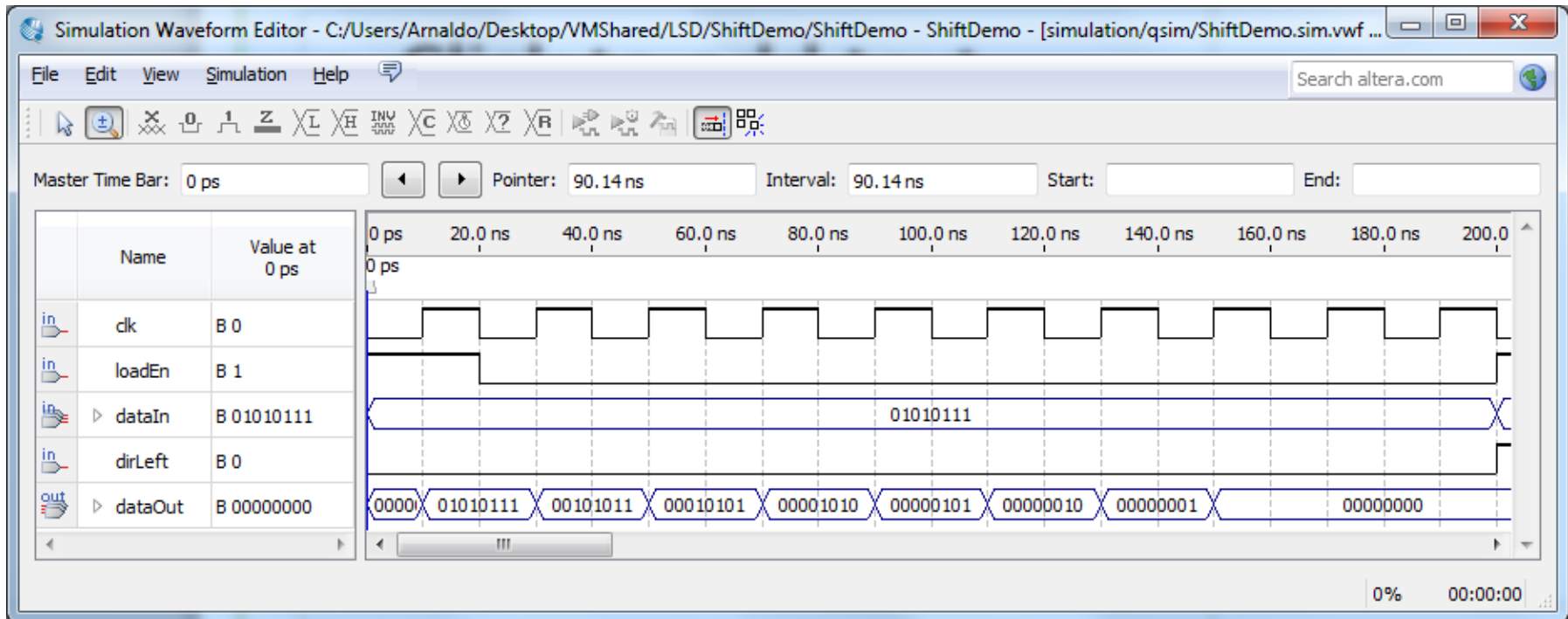- Simulação do carregamento paralelo e deslocamento para a direita (loadEn = '1' -> loadEn = '0'; dirLeft = '0')



Simulação do Registo de Deslocamento

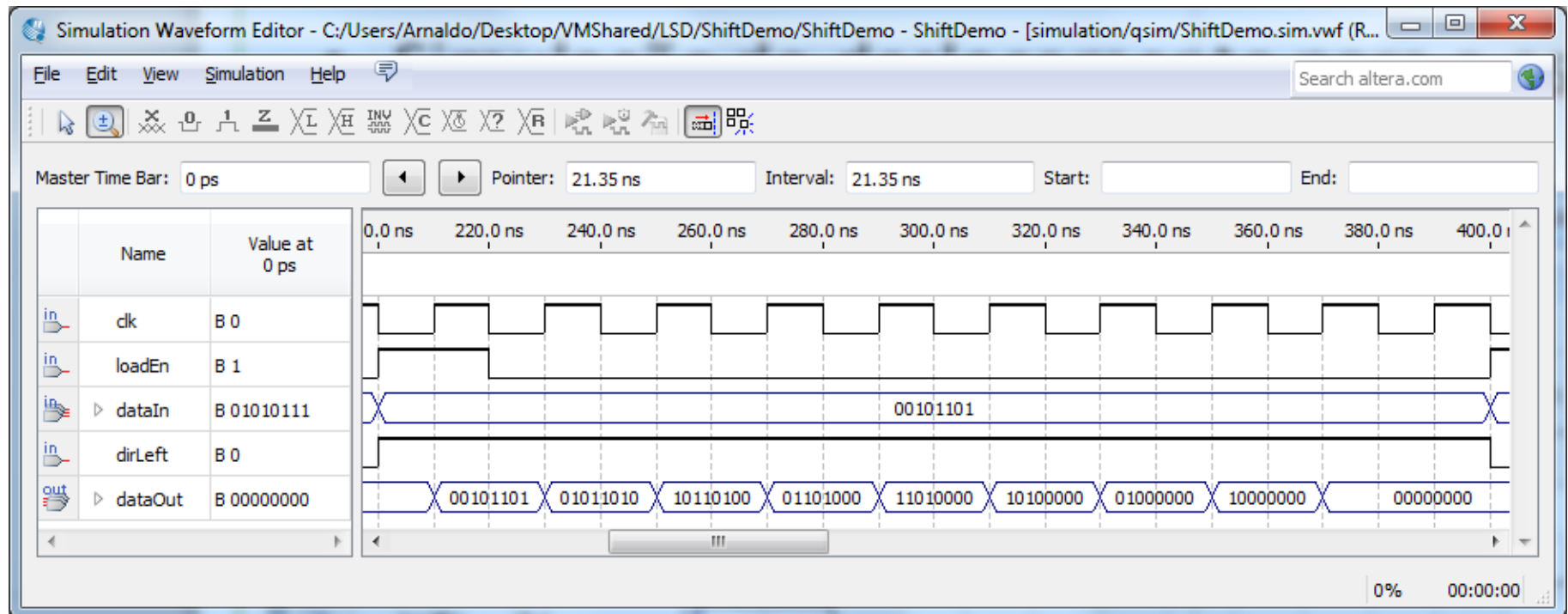- Simulação do carregamento paralelo e deslocamento para a esquerda (loadEn = '1' -> loadEn = '0'; dirLeft = '1')



Mais um Exemplo de um Registo de Deslocamento


```
library IEEE;
use IEEE.STD_LOGIC_1164.all;
```

```
entity IterShifter is
  port (clk      : in  std_logic;
        loadEn   : in  std_logic;
        sInLeft  : in  std_logic;
        sInRight : in  std_logic;
        dataIn   : in  std_logic_vector(7 downto 0);
        dirLeft  : in  std_logic;
        dataOut  : out std_logic_vector(7 downto 0));
end IterShifter;
```


```
architecture Behavioral of IterShifter is
  signal s_shiftReg : std_logic_vector(7 downto 0);
begin
  process (clk)
  begin
    if (rising_edge(clk)) then
      if (loadEn = '1') then
        s_shiftReg <= dataIn;
      elsif (dirLeft = '1') then
        s_shiftReg <= s_shiftReg(6 downto 0) & sInLeft;
      else
        s_shiftReg <= sInRight & s_shiftReg(7 downto 1);
      end if;
    end if;
  end process;

  dataOut <= s_shiftReg;

end Behavioral;
```

 


O valor que é inserido no deslocamento

 

loadEn	dirLeft	Operação
1	-	Carregamento paralelo
0	1	Deslocamento p/ a esquerda
0	0	Deslocamento para a direita

Exemplo com entradas série e também de carregamento paralelo de uma “palavra” e o seu deslocamento bit-a-bit de forma síncrona com o *clock*



Deslocamento combinatório:

 

ShAmount	pIn3	pIn2	pIn1	pIn0
0	pIn3	pIn2	pIn1	pIn0
1	0	pIn3	pIn2	pIn1
2	0	0	pIn3	pIn2
3	0	0	0	pIn3

ShAmount0
1


ShAmount1
0

  

8-mux: 2 ✓

Interface e Estrutura de um *Barrel Shifter* (Combinatório)

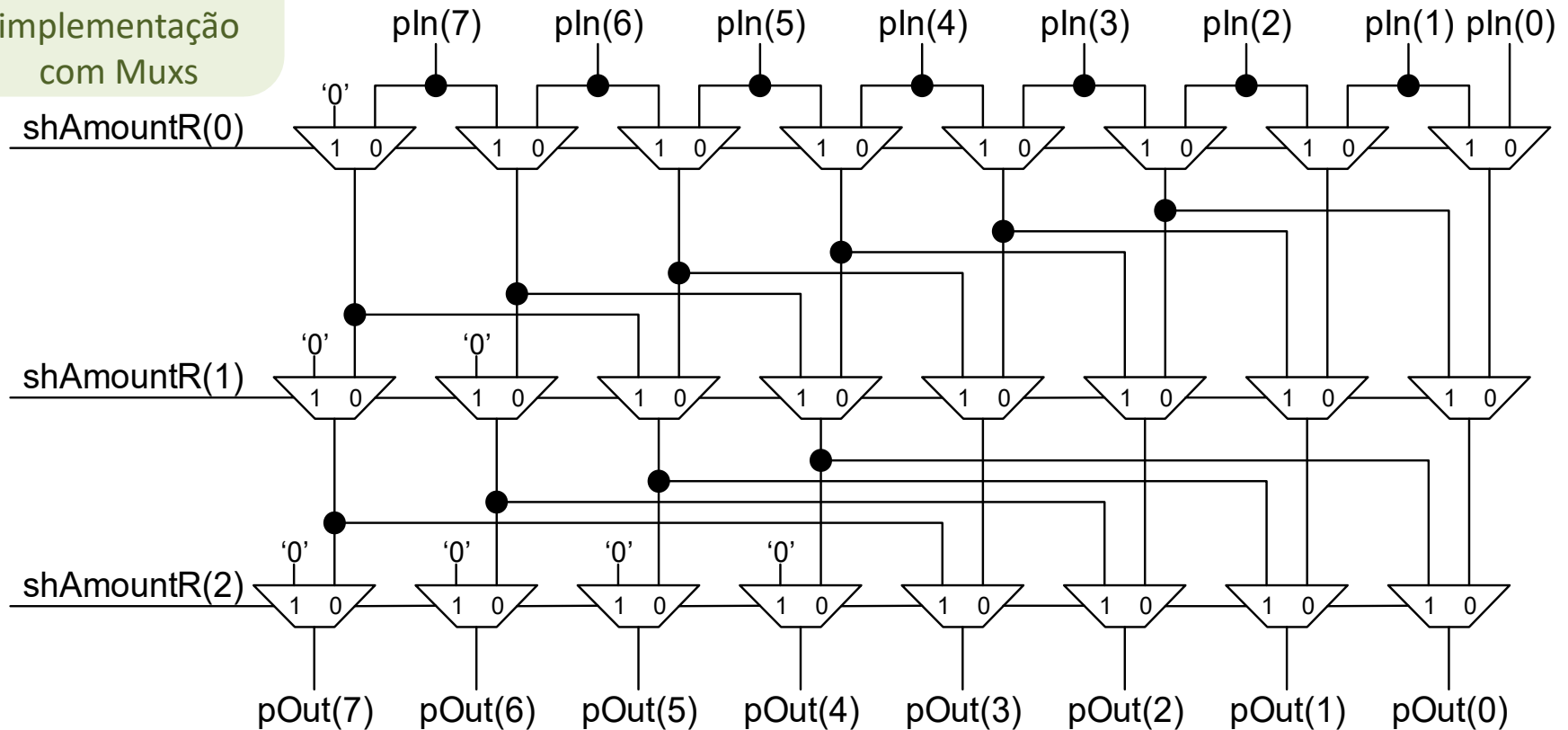
Exemplo de deslocamento lógico à direita e implementação com Muxs



Deslocamento realizado de forma combinatória (sem *clock*)
Entrada $shAmountR(i) = '1'$ provoca um deslocamento de 2^i

Realiza o deslocamento de “qualquer” número de bits sem necessitar de um sinal de relógio (de forma combinatória)

 Exemplo de Operação de um *Barrel Shifter* (Combinatório)



TPC:

Como adaptar o circuito para realizar deslocamentos aritméticos?

Como estender o circuito para suportar também deslocamentos à esquerda?

Exemplo em VHDL de um Módulo Combinatório de Deslocamento

```
library IEEE;
use IEEE.STD_LOGIC_1164.all;
use IEEE.NUMERIC_STD.all;

entity CombShifter is
  port(dataIn      : in  std_logic_vector(7 downto 0);
        dirLeft    : in  std_logic;
        shAmount   : in  std_logic_vector(2 downto 0);
        dataOut     : out std_logic_vector(7 downto 0));
end CombShifter;
```

architecture Behavioral of CombShifter is

```
  signal s_shAmount : integer;
```

begin

```
  s_shAmount <= to_integer(unsigned(shAmount));
```

```
  process(dataIn, dirLeft, s_shAmount)
```

```
  begin
```

```
    if (dirLeft = '1') then
```

```
      dataOut <= std_logic_vector(shift_left(unsigned(dataIn), s_shAmount));
```


```
    else
```

```
      dataOut <= std_logic_vector(shift_right(unsigned(dataIn), s_shAmount));
```

```
    end if;
```

```
  end process;
```

```
end Behavioral;
```

 

Deslocamento Lógico

shift_left(unsigned, integer)
shift_right(unsigned, integer)

Deslocamento Aritmético

shift_right(signed, integer)


unsigned → lógico
signed → aritmético

↗ Não tem clock!

A síntese deste módulo resulta num *Barrel Shifter*



 Simulação do Módulo Combinatório de Deslocamento



Comentários Finais

- No final desta aula e do trabalho prático 6 de LSD, deverá ser capaz de:
 - Modelar em VHDL módulos de deslocamento
 - Sequenciais
 - Combinatórios

(o trabalho prático 5 é sobre parametrização de componentes em VHDL – abordada nas aulas TP 3 e 4)